

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada
INF01113 – Organização de Computadores B - Turma B
Prof. Luigi Carro

Heloísa de Carvalho Rosa Marques - 00334243

Laura Keidann Rodrigues da Silva - 00217870

Matheus de Moraes Costa - 00297121

Pedro Henrique Bouvié Roewer - 00330062

Trabalho 1: MIPS


Grupo	Jump	Branch	Load	Arit/Log	Arit/Log com Imediato
1	JALR	BLTZ	LBU	SRA	SLTIU

Instruções: JALR, BLTZ, LBU, SRA e SLTIU

Por estarmos em um quarteto, a SLTIU não foi implementada.

Instruções:

JALR

 

Jump And Link Register

Formato: JALR rs (rd = 31 implied) MIPS32 JALR rd, rs


Descrição:

Armazene o endereço de retorno no registrador GPR rd. Esse endereço de retorno é o da segunda instrução que vem depois da instrução de desvio, indicando onde a execução prossegue após a chamada de uma função.

Operação:

```
I: temp ← GPR[rs]
  GPR[rd] ← PC + 8
I+1: if (Config3ISA = 0) and (Config1CA = 0) then
  PC ← temp
else
  PC ← tempGPREN-1..1 || 0
  ISAMode ← temp0
endif
```

BLTZ

 

Branch on Less Than Zero

Formato:

BLTZ rs, offs


Descrição:

Um deslocamento de 18 bits com sinal (o campo de deslocamento de 16 bits deslocado 2 bits para a esquerda) é adicionado ao endereço da instrução que vem após o desvio (não o próprio desvio), no slot de atraso do desvio, para formar um endereço de destino relativo ao contador de programa (PC). Se o valor contido no registrador GPR rs for menor que zero (bit de sinal igual a 1), o desvio será feito para o endereço de destino efetivo depois que a instrução no slot de atraso for executada.

Operação:

```
I:    target_offset ← sign_extend(offset || 02)  
      condition ← GPR[rs] < 0GPRLEN  
I+1:  if condition then  
      PC ← PC + target_offset  
      endif
```

LBU

 

Load Byte Unsigned

Formato:

LBU rt, offset(base)


Descrição:

O conteúdo do byte de 8 bits no endereço de memória especificado pelo endereço efetivo é carregado, estendido com zeros, e armazenado no registrador GPR rt. O deslocamento com sinal de 16 bits é somado ao valor do registrador GPR base para criar o endereço efetivo.

Operação:

```
vAddr ← sign_extend(offset) + GPR[base]
(pAddr, CCA) ← AddressTranslation (vAddr, DATA, LOAD)
pAddr ← pAddr_PSIZE-1..2 || (pAddr_1..0 xor ReverseEndian2)
memword ← LoadMemory (CCA, BYTE, pAddr, vAddr, DATA)
byte ← vAddr_1..0 xor BigEndianCPU2
GPR[rt] ← zero_extend(memword7+8*byte..8*byte)
```

SRA

 

Shift right arithmetic

Formato:

SRA rd, rt, sa


Descrição:

O valor dos 32 bits menos significativos do registrador GPR rt é deslocado para a direita, replicando o bit de sinal (bit 31) nos bits que ficam vazios; o resultado desse deslocamento é armazenado no registrador GPR rd. A quantidade de deslocamento de bits é determinada por sa.

Operação:

```
ss ← sa
temp ← GPR[rt]₃₁ᵀ || GPR[rt]₃₁..s
GPR[rd] ← temp
```


1) Monociclo

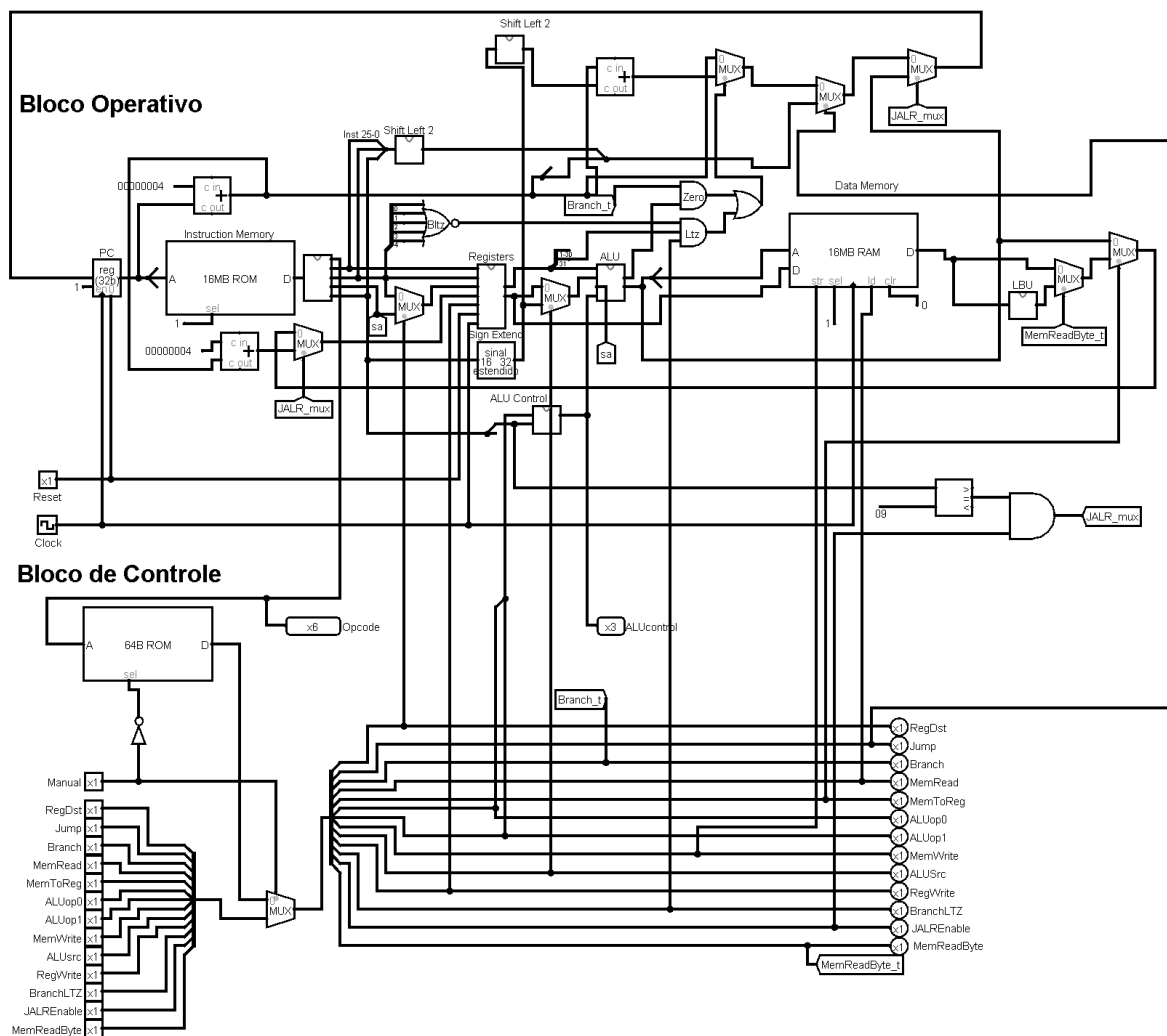


Visão geral

JALR NO MONOCICLO

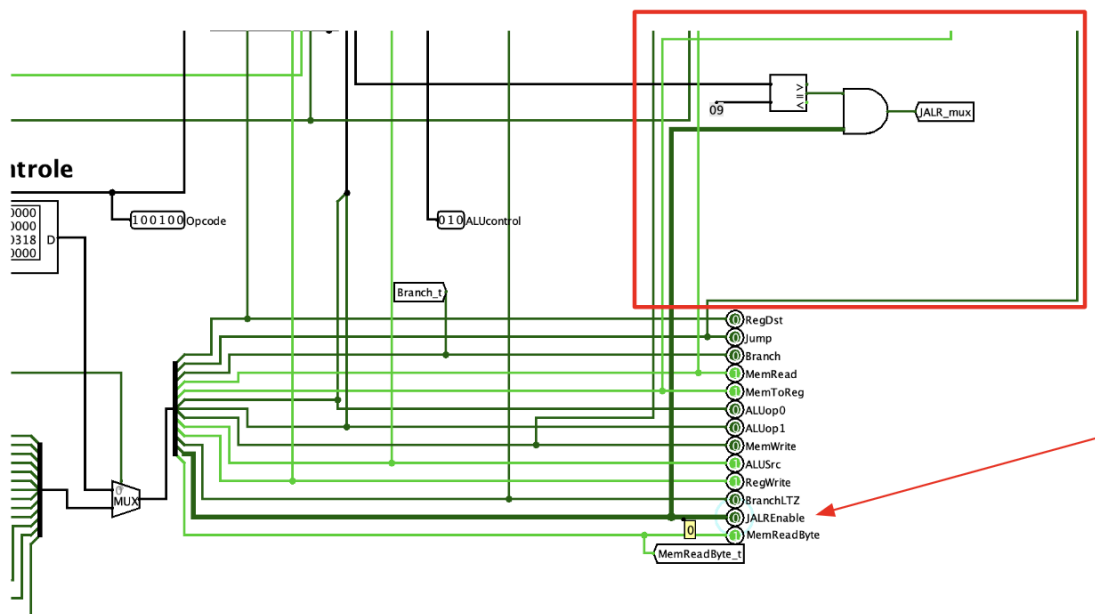A flag “JALREnable” foi adicionada ao bloco de controle, e é chamada com o opcode “000000”. Para identificar a instrução, checamos se o campo “funct” lido realmente consta “001001”, e se a flag citada está ativa.



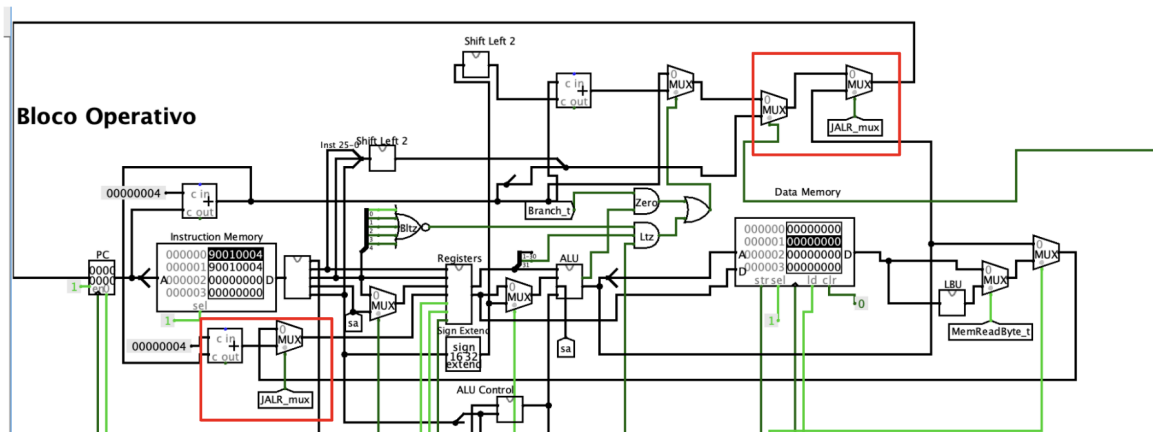Com esta verificação feita, o sinal JALR_mux é ativo e usado para garantir que o endereço atual de PC incrementado vá para o banco de registradores, e o endereço novo de PC chegue até ele.




Sinais de controle

“0101001000001” = 0a41


RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemToReg	ALUOp
X					01

MemWrite	ALUSrc	RegWrite	BranchLTZ	JALREnable	MemReadByte
		X		X	

 Na ULA, foi feito um caminho para que o endereço a ser posto no PC passe.




 Para seleção correta no mux, a ULA recebe “011” de ALU_Control.



BLTZ NO MONOCICLO

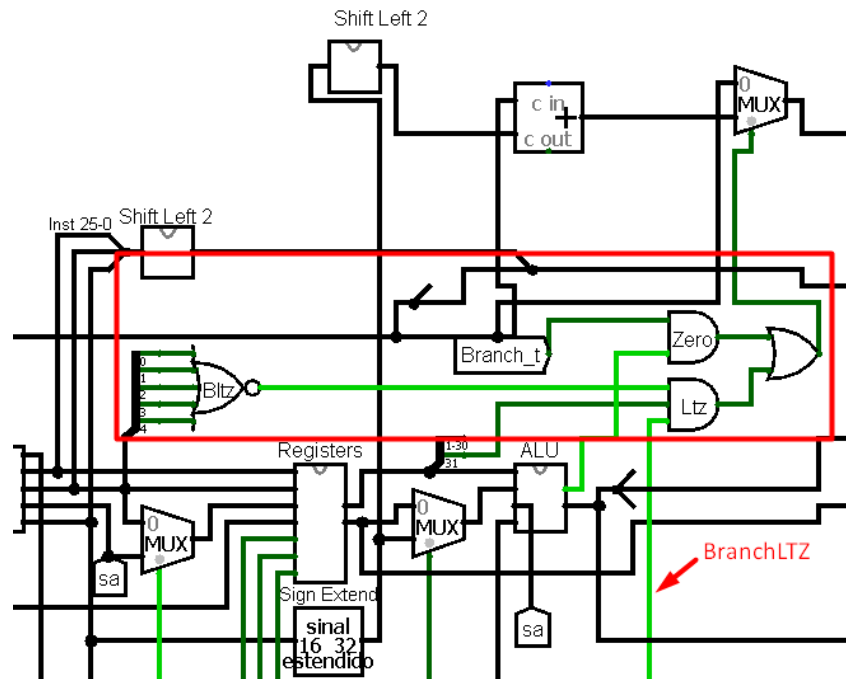Para BLTZ, foi criada uma flag “BranchLTZ”, e as seguintes adições indicadas na imagem foram feitas:



Observa-se que a porta AND “LtZ” recebe: i. O bit mais significativo do valor armazenado no registrador indicado pela instrução; ii. Os bits 21..16 da instrução, que devem ser zero; iii. O sinal de BranchLTZ; Esse sistema garante que, caso “less than zero” seja verdade, o endereço do jump a ser feito será posto em PC (0 no mux superior direito da imagem acima). Caso contrário, PC recebe simplesmente PC+4.

Sinais de controle

“0010000000001” = 0401

RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemToReg	ALUOp
X					00

MemWrite	ALUSrc	RegWrite	BranchLTZ	JALREnable	MemReadByte
			X		

LBU NO MONOCICLO


Nesta implementação, na saída da memória de dados, adicionamos um novo mux para passagem do “byte” desejado. O sinal de controle “MemReadByte” foi criado para controle deste mux.

			X	X	00
--	--	--	---	---	----

MemWrite	ALUSrc	RegWrite	BranchLTZ	JALREnable	MemReadByte
	X	X			X

SRA NO MONOCICLO

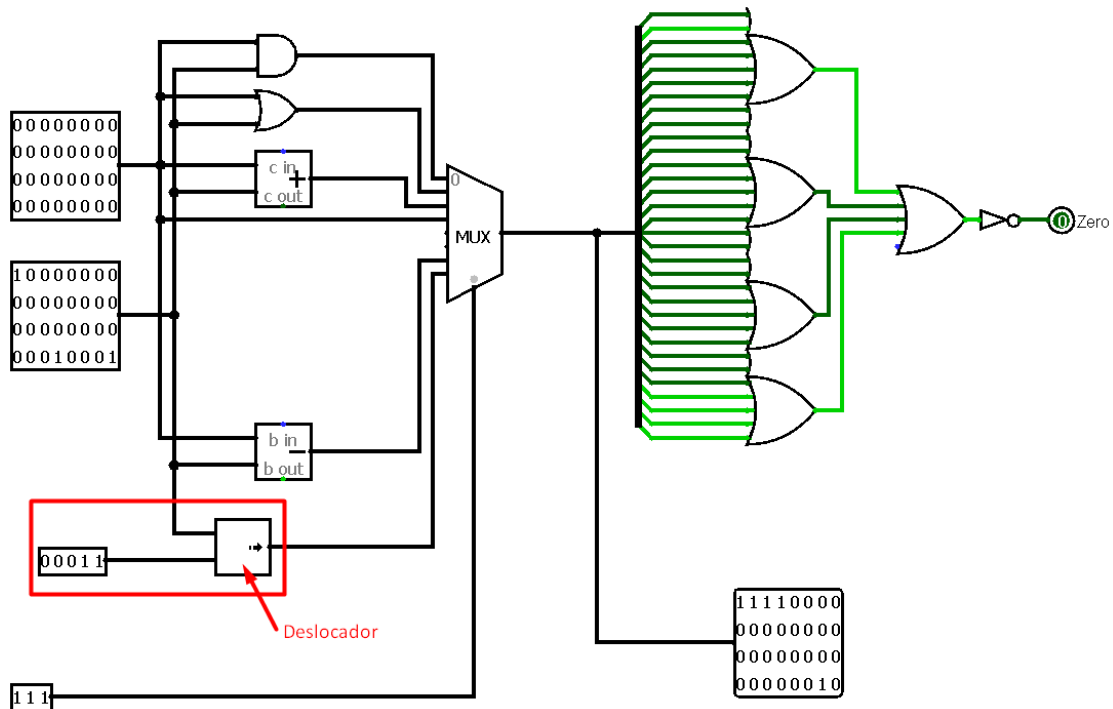No caso desta instrução, foi adicionada uma operação com deslocador e uma nova entrada de 5 bits (“sa”) na ULA. Estes 5 bits vem dos bits 12..7 da instrução, que indicam o deslocamento a ser feito.



Observa-se que o sinal de controle do mux da ULA “111” é produzido no bloco “ULA_Control” pelo campo “funct” da instrução (“000011”).

Sinais de controle


“0101001000001” = 0a41

RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemToReg	ALUOp
X					01

MemWrite	ALUSrc	RegWrite	BranchLTZ	JALREnable	MemReadByte
		X		X	

PS: Apesar da flag “JALREnable” ativa, já que se trata de uma instrução do “tipo R”, ela não influencia no resto do circuito, pois o campo funct também é checado para realização das operações de JALR.

2) Multiciclo

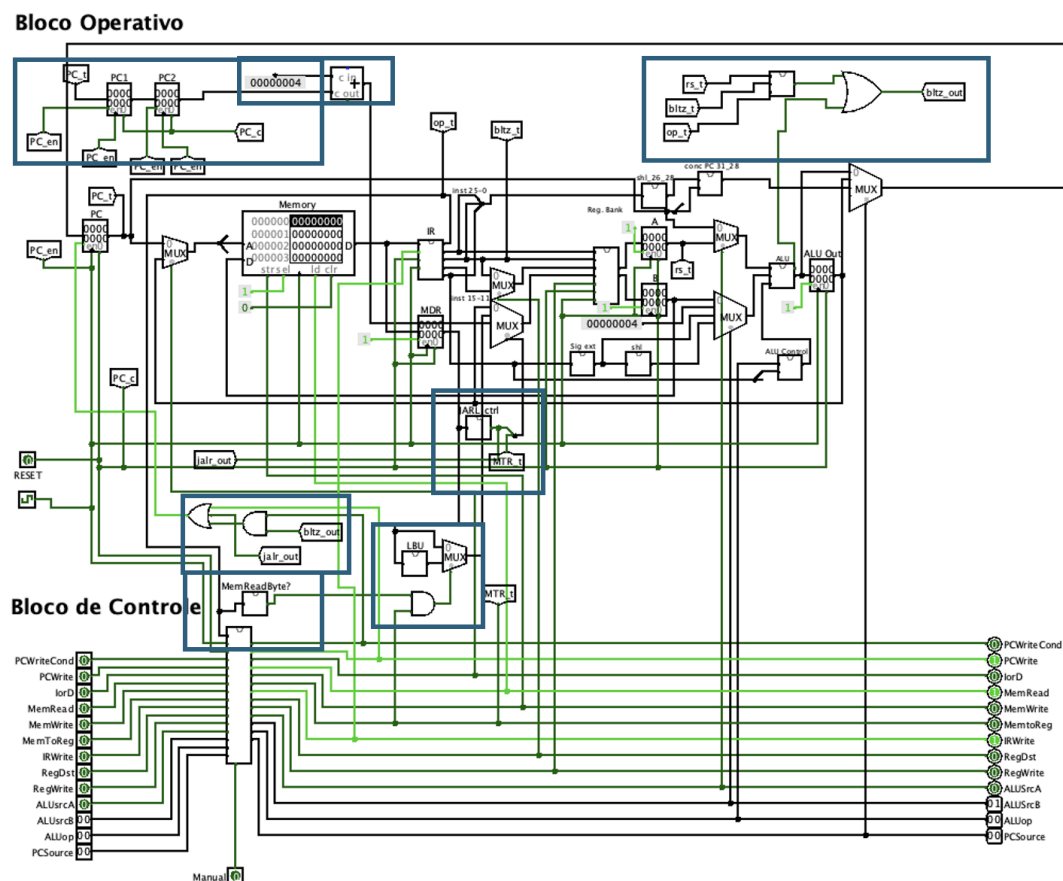


Multiciclo: visão geral

JALR NO MULTICICLO


O multíciclo exigiu mudanças na implementação da JALR.

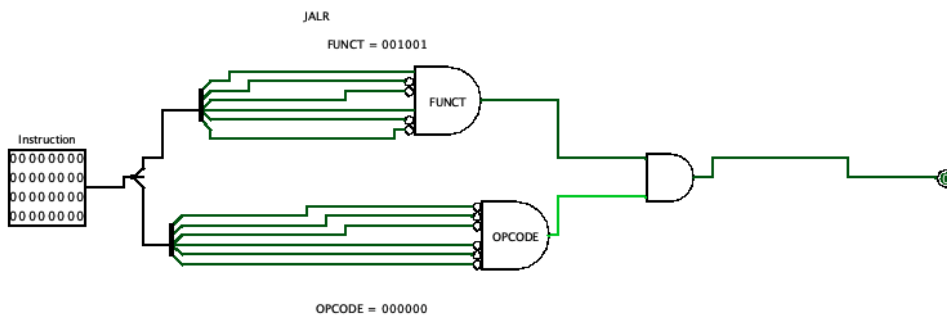Criamos uma estrutura `JALR_CTRL` para definir o sinal de controle da instrução a partir do `OPCODE` e do campo `FUNCT`.




JALR_CTRL

 Passamos o sinal de saída, `jalr_out`, para a OR que decide o que será escrito no PC.



Posição do circuito JALR_ctrl e Sinal jalr_out

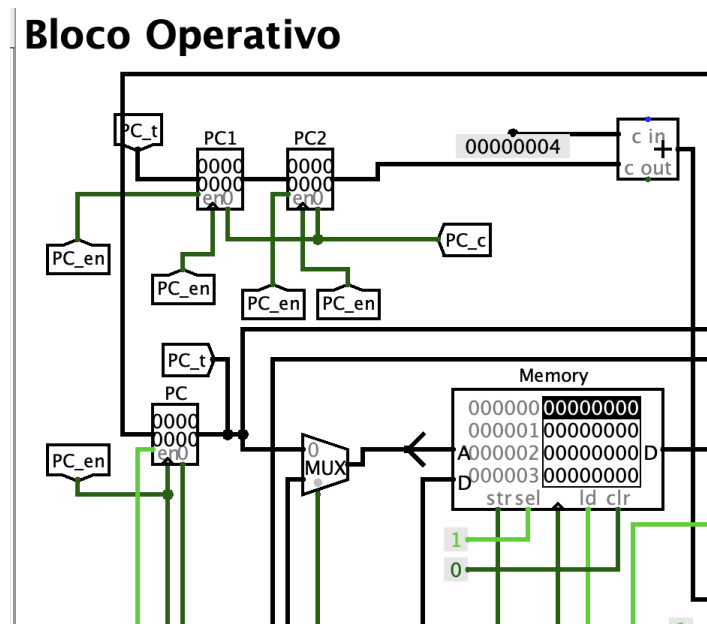Por fim, em função da presença de mais de um ciclo, criamos um buffer de PC para lidar com o atraso da instrução.




Buffer de PC

BLTZ NO MULTICICLO


BLTZ_Ctrl

 De forma análoga, criamos o circuito BLTZ_Ctrl para definir se o sinal de BLTZ estaria ligado ou não. Este circuito recebe os bits REGIMM e BLTZ da instrução para verificar se é a instrução BLTZ. Ele também valida que o bit mais significativo de rs é 1, indicando um valor negativo. Se essas três condições forem verdadeiras, o sinal isBLTZ sai ativado.




BLTZ_Ctrl

 A saída isBLTZ passa por uma OR junto com o sinal zero da ALU, para definir se, em algum dos casos, BLTZ ou BEQ, se trata de uma instrução de branch. Ou seja, apesar do nome, bltz_out também é ativada no caso de a ALU ter ativado o sinal zero, apontando que talvez seja necessário fazer um BEQ.



OR com o resultado de BLTZ_Ctrl e o sinal Zero da ALU.

 Assim como na JALR, adicionamos o valor de bltz_out para ver se o valor de PC deve ser modificado, por se tratar de uma instrução de branch.




Sinal bltz_out na AND com PCWriteCond


LBU NO MULTICICLO

Utilizamos a mesma implementação do Monociclo, com a mesma operação do circuito que chamamos de LBU para fazer a manipulação dos bytes. Para a definição dos estados, consideramos que LBU é uma operação semelhante à Load Word (LW) e segue os mesmos passos.

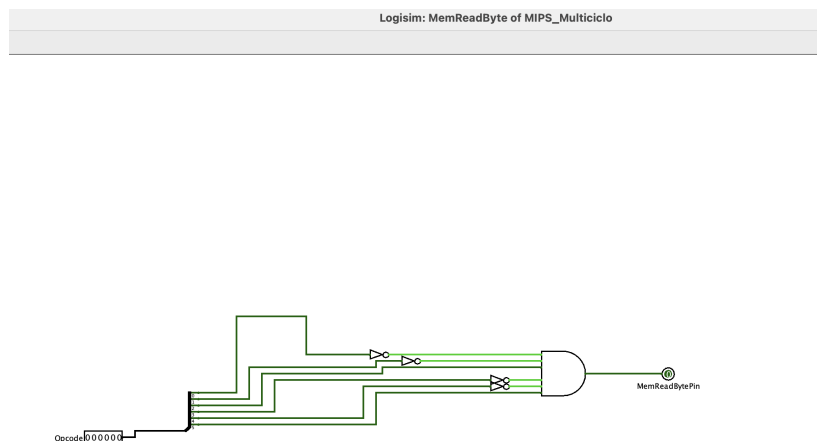Criamos o circuito MemReadByte para ver se a instrução possui o opcode da LBU e gerar o sinal MemReadByte.




Circuito MemReadByte

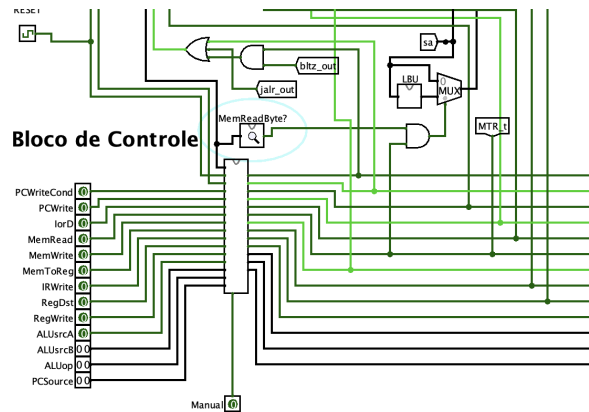


Posição do circuito MemReadByte

 Para a implementação, juntamos os sinais MemReadByte e MemtoReg em uma porta lógica AND que ativa o MUX que decide qual valor será passado para o MUX conectado ao banco de Registradores. Assim, se MemReadByte e MemtoReg estiverem ativos, trata-se da instrução LBU e o byte unsigned será carregado. Caso apenas MemtoReg seja ligado, trata-se de uma LW.



LW ou LBU

 


Circuito interno da LBU (mesma lógica do Monociclo)


SRA NO MULTICICLO

A instrução SRA não exigiu grandes mudanças no multiciclo, pois foi implementada apenas com mudança na ALU. Assim, adicionamos a mesma alteração na ALU, mas precisamos identificar que seria uma instrução SRA no ciclo certo. Por isso, separamos os bits 6-10 da saída do MDR.

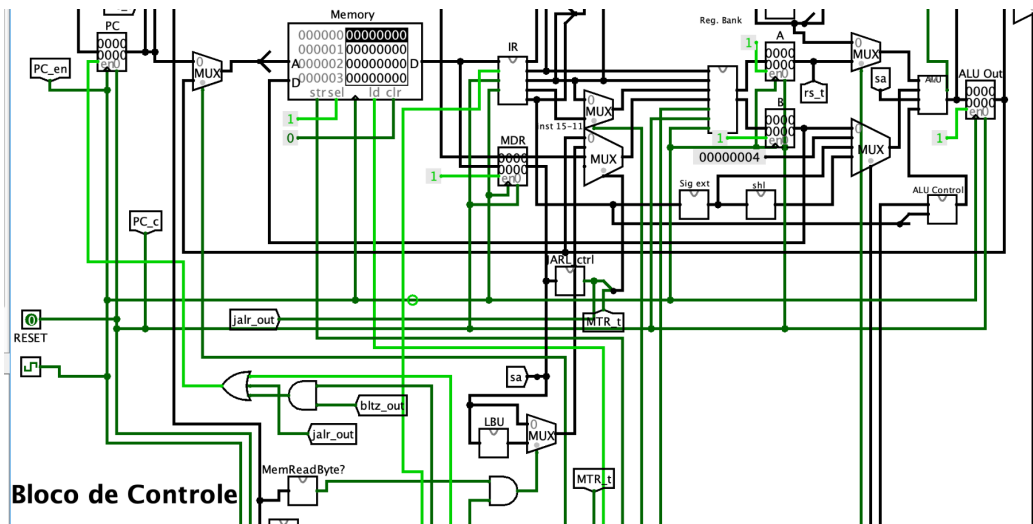
Através de um túnel (que chamamos de *sa*), passamos esses bits como entrada para a ALU, onde implementamos o Shift Right Arithmetic.



Posição do túnel para instrução SRA

 

Entrada dos bits pelo túnel *sa* na ALU

 

Lógica do Shift Right Arithmetic na ALU

SLTIU: não foi implementada

Máquina de Estados

Não foi preciso fazer grandes mudanças na máquina de estados. Houve apenas a criação dos novos sinais de controle. SRA é uma instrução do tipo R, por isso segue o mesmo fluxo das outras instruções com o mesmo opcode. Da mesma forma, a instrução JALR também não acarretou modificações por se tratar de uma instrução do tipo R e poder seguir com as mesmas etapas, apenas ativando o sinal dentro do circuito.

Como juntamos os sinais de BLTZ e BEQ para realizar a branch, não foi necessário modificar a máquina de estados para incorporar o BLTZ. Já no caso da instrução LBU, fizemos uma bifurcação no fluxo da operação LW, pois adicionamos um mux que avalia se o sinal MemReadByte está ativo, junto com MemtoReg, o que indica que se trata de uma instrução LBU. Se apenas o sinal MemtoReg estiver ligado, trata-se de uma LW. Assim, a única diferença está na etapa Write-Back para as duas instruções de Load.

Visão global

Regras:

- Aparece apenas o nome, = 1
- Não aparece o nome, = 0
(cuidado, pode ser don't care)



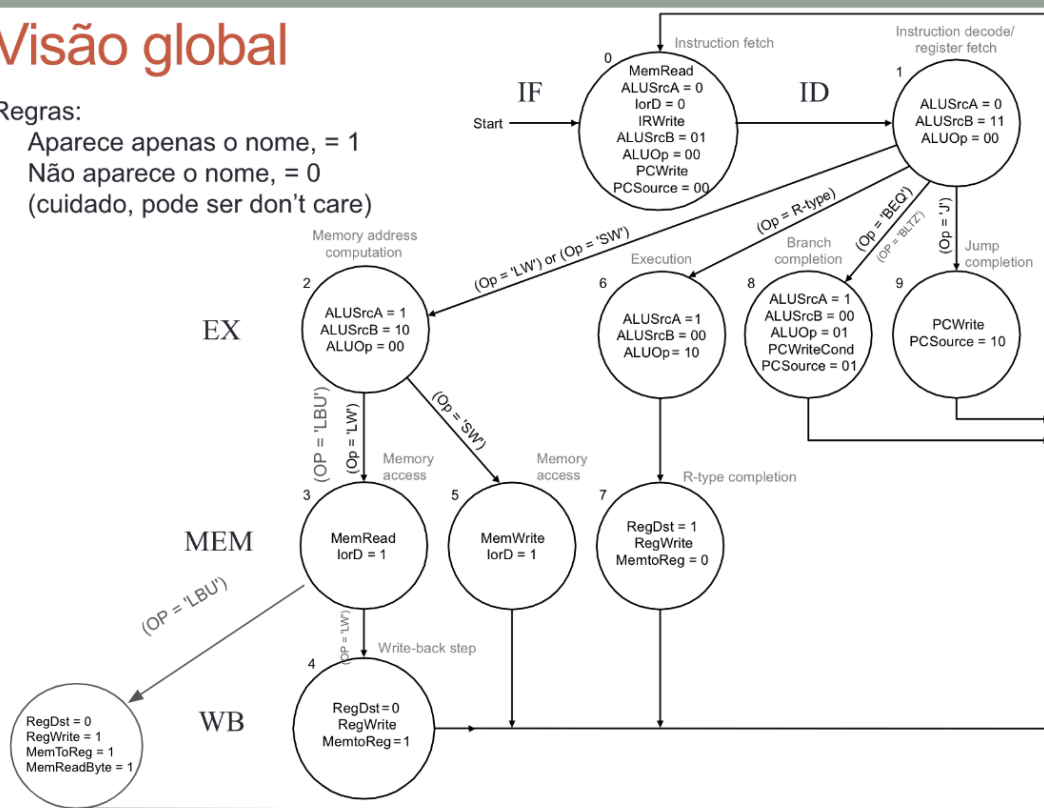


Diagrama de estados modificado

3) Pipeline

Visão geral

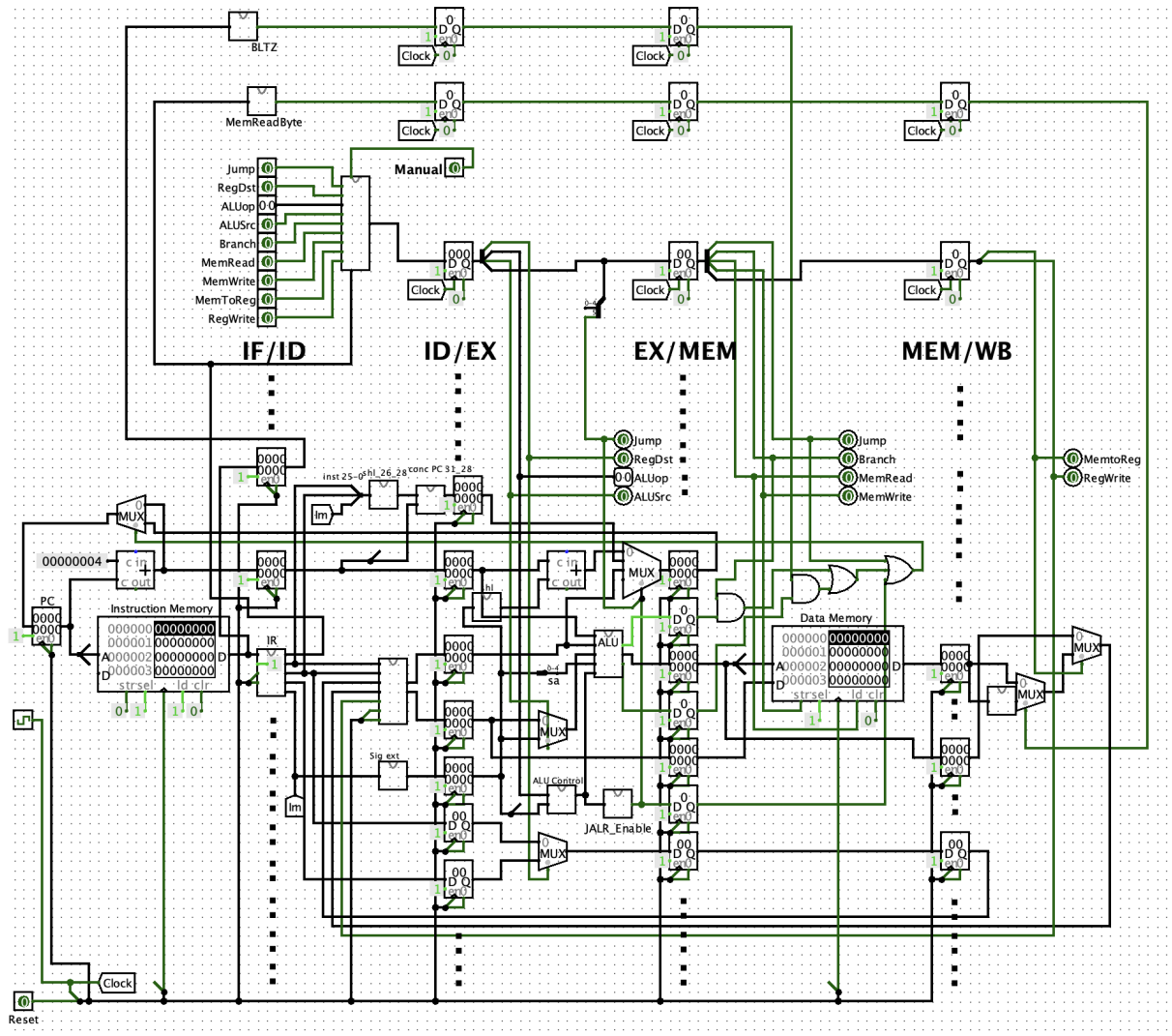


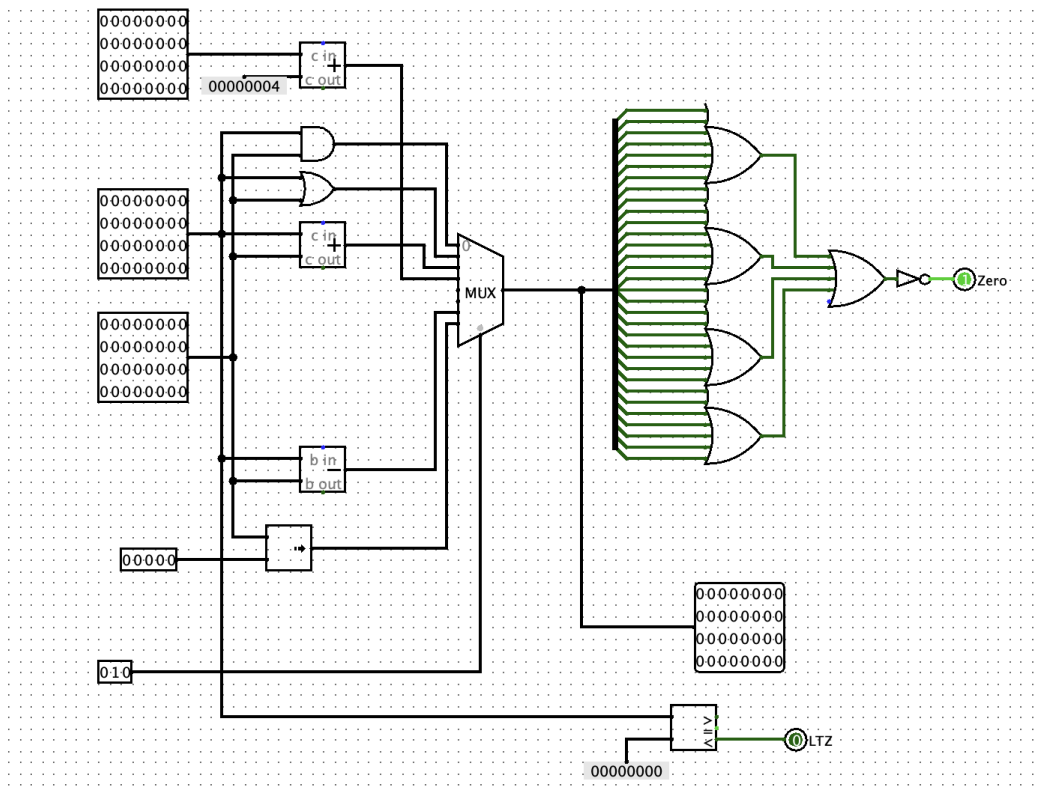


ULA Pipeline

JALR NO PIPELINE

 Para implementar o JALR no Pipeline, foram feitas duas alterações. Primeiro, foi adicionado um incremento de $PC + 4$ na ULA para sincronizar com o estágio seguinte. Segundo, um circuito e um registrador para JALR_Enable, para que possa propagar na próxima barreira temporal, onde uma porta OR propaga um sinal para o Mux que controla o próximo valor de PC.




JALR_Enable

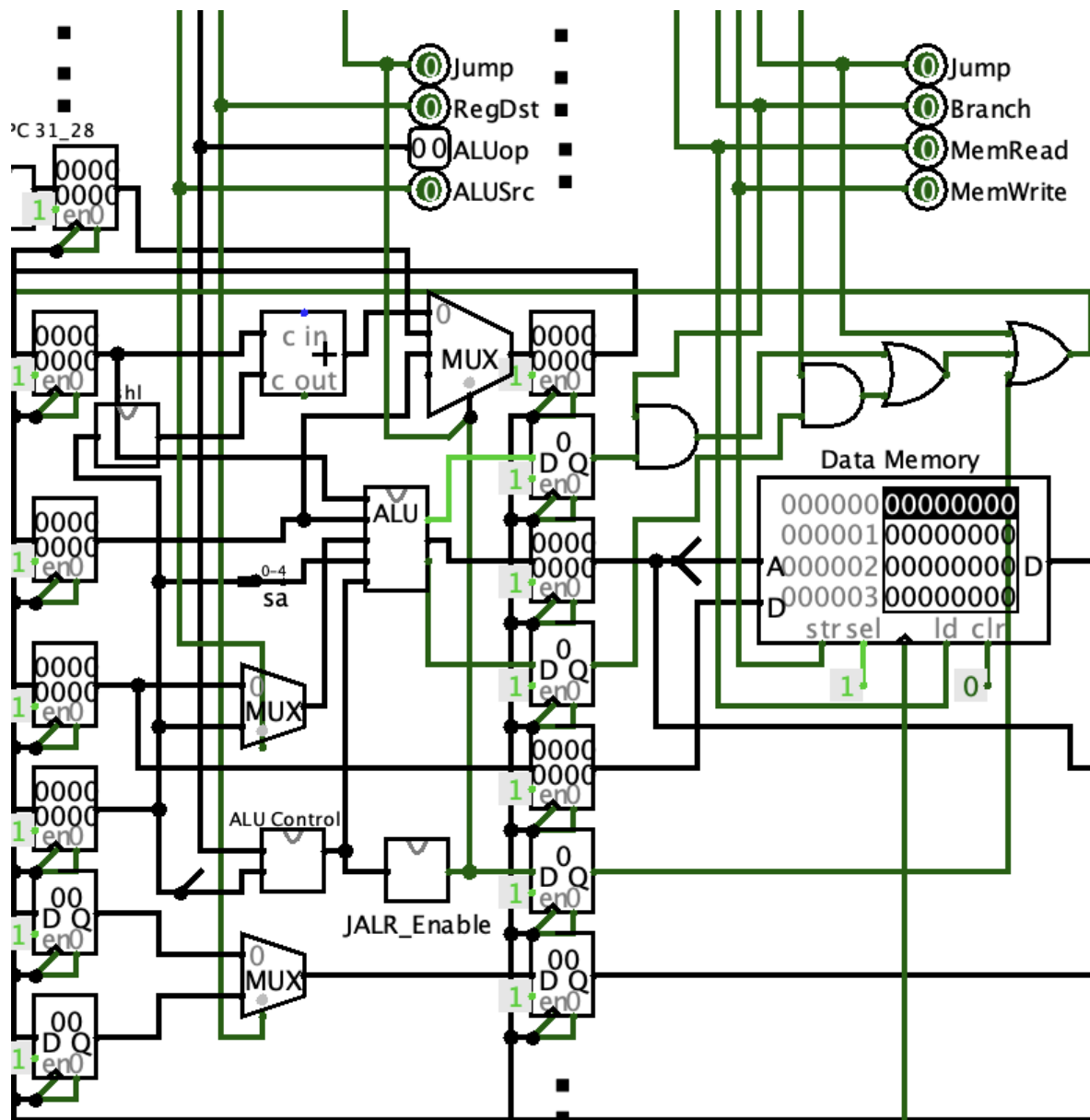


Componentes adicionados para instrução JALR

BLTZ NO PIPELINE

 Foi inserido na ULA um sinal de LessThanZero que propaga para a próxima barreira temporal. O sinal é comparado em uma porta AND com o sinal vindo dos registradores adicionais BLTZ.



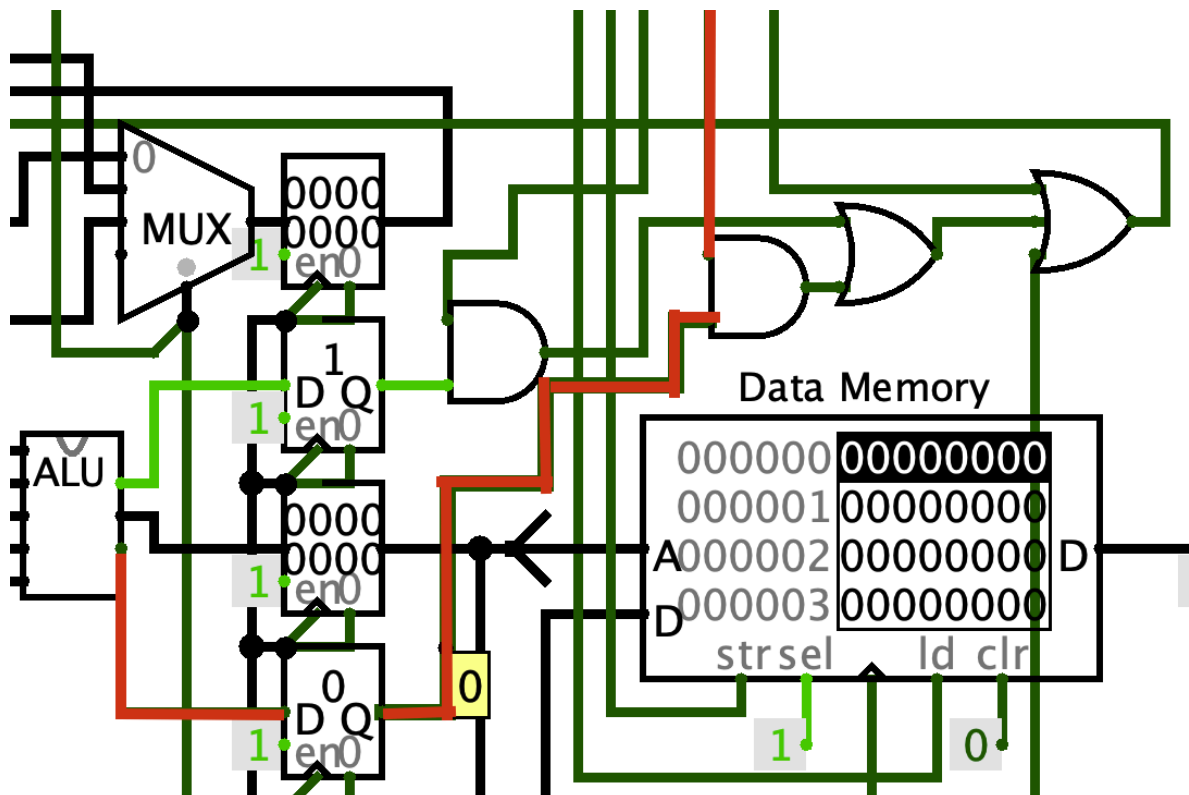
Registradores adicionais para instrução BLTZ




Controle da ULA (LessThanZero) e sinal BLTZ

LBU NO PIPELINE

 Foram utilizados os mesmos componentes do Monociclo, com a adição de barreiras temporais para o sinal MemReadByte. O sinal controla o Mux que determina se a saída é palavra inteira ou somente um byte.



 
Registadores adicionais para instrução LBU



LBU com MUX para saída de escrita

SRA NO PIPELINE

 Utilizou a mesma modificação da ULA que Monociclo e Multiciclo. O valor do shift amount é retirado dos bits 0-4 do registrador na barreira temporal.



Entrada do Shift Amount na ULA

SLTIU: não foi implementada